

08年结构工程师备考复习基础知识练习101结构工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_524095.htm 电路中电阻 $R_1 = R_2 = 10$

, $R_3 = 20$, $R_4 = 20$, AB之间的总电阻 $R =$: (A)20 ; (B)30 ; (C)40 ; (D)50 。答案：(B) 解析： R_1 和 R_2 串联后与 R_3 并联，再串联 R_4 。选 (B)。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com