

08年结构工程师备考复习基础知识练习104结构工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_524099.htm 下图是一有源二端网络，

其戴维南等效电路中电压源的内阻 R_0 为：答案：（B）解析

：根据戴维南定理， R_0 等于有源二端网络除去电源（电压源短路，电流源开路）后，两个出线端A、B等效电阻。如下图

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com