

08结构工程师备考复习基础知识练习105结构工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E7_BB_93_E6_9E_84_E5_B7_c58_524103.htm 电路如下图所示，已

知 $i=5\sin(314t 30^\circ)$ A，电阻 $R=10$ ，电阻R的平均功率P是：
(A)50w；(B)75w；(C)100w；(D)125w。答案：(D) 解析：
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com