

08年结构工程师备考复习基础知识练习108结构工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_524107.htm 电路如下图所示，当开关S

闭合前，电容未充电，当S闭合的瞬间， u 最接近于：(A)6V；(B)4V；(C)2V；(D)0V。答案：(A) 解析：当开关S闭合前，电容未充电，根据换路定则，在 $t=0$ 换路瞬间，储能元件C的能量不能突变，所以其上的电压接近0，故10k Ω 上的电压也接近0，故20k Ω 上的电压接近6v。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com