

08年结构工程师备考复习基础知识练习110结构工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_524111.htm 对下图所示的电路

， $U_{cc} > 0$ ，下列说法正确的是：(A)发射结正偏，集电结反偏，电路对正弦交流信号有放大作用；(B)发射结反偏，集电结正偏，电路对正弦交流信号没有放大作用；(C)发射结正偏，集电结正偏，电路没有放大作用；(D)发射结反偏，集电结反偏，电路没有放大作用。答案：(B) 解析： $U_{BE} > U_{BE}$ ，集电结正偏。又由于发射结正偏时才有放大作用，发射结反偏时没有放大作用，故所(B)。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com