

一级结构基础辅导之交流电路的功率结构工程师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_534774.htm 交流电路的功率 当电流与电压相位相同时，电路为纯电阻电路时，只消耗有功功率，没有无功功率。注意电路的总视在功率在一般情况下不等于各支路或各元件视在功率的算术和或代数和。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com