

09年结构基础知识考试课后练习(83)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_09_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_549333.htm 电路如下图所示，当开关S闭合前，电容未充电，当S闭合的瞬间， u 最接近于：(A)6V；(B)4V；(C)2V；(D)0V。答案：(A) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com