

09年结构基础知识考试课后练习(86)结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_09_E5_B9_B4_E7_BB_93_E6_9E_c58_549336.htm 电路如下图所示，已

知 $i=5\sin(314t 30^\circ)$ A，电阻 $R = 10 \quad$ ，电阻R的平均功率P是：
(A)50w；(B)75w；(C)100w；(D)125w。答案：(D) 解析

：100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com