

一级结构基础辅导：谐振电路结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_552979.htm 3.9 谐振电路 在包含电感和电容元件的电路，如果电压和电流同相，则电路发生谐振现象。快收藏更多复习资料 3.9.1 串联谐振 图8-3-6(o)所示R、L、C串联电路中发生的谐振称为串联谐振，谐振频率为 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com