

中考物理：电磁继电器典型例题初中升学考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/569/2021_2022__E4_B8_AD_E8_80_83_E7_89_A9_E7_c64_569153.htm 1、如图所示电路是电磁继电器的结构图.其中A是_____，B是_____，C是_____，D是_____.

用电磁继电器可以实现用_____电压、_____电流的控制电路，来控制_____电压、_____电流的工作电路.

2、如图所示的实验装置主要用来研究（ ）（A）电磁继电器的工作原理（B）磁场对电流的作用（C）电磁感应现象（D）通电螺线管的磁性 参考答案 1、电磁铁 衔铁 弹簧 触点 低 弱 高 强 2、D

百考试题编辑整理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com