

中考物理：电磁继电器习题精选初中升学考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/569/2021_2022__E4_B8_AD_E8_80_83_E7_89_A9_E7_c64_569154.htm 如图，是用电磁继电器控制的电路.当开关S闭合后（ ） （A）甲灯亮 （B）乙灯亮 （C）两灯都亮 （D）两灯都不亮 分析：开关S闭合后电磁铁有了磁性就把衔铁吸引下来.结果是甲灯不亮，乙灯亮了.此题应选（B）百考试题编辑整理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com