

一级结构师基础科目1答疑精选4结构工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/644/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_80\\_E7\\_BA\\_A7\\_E7\\_BB\\_93\\_E6\\_c58\\_644935.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/644/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E7_BB_93_E6_c58_644935.htm) 问题内容6、 A B C D

你的答案： 标准答案：d 本题分数： 12.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解析： 老师回

复 $I_B=(U_{cc}-0.7)/R_B=(12-0.7)/200000=0.057mA$   $I_c=$

$$I_B=60*0.057=3.42mA$$

$U_{cE}=U_{cc}-I_cR_c=12-3.42*10^{-3}*3*10^3=1.74V$  问题内容9、 A B C D 你的答案： 标准答案：c 本题分数： 12.50 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 解析： 老师回复

$U_B=R_2/(R_1+R_2) \times 24=12000/(12000+33000) \times 24=6.4V$   $I_E$

$$(U_B-U_{BE})/R_E=(6.4-0.7)/15000=3.8mA$$

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)