

全国2010年1月高等教育自学考试非线性电子电路试题自考
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/648/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD2010_c67_648214.htm 全国2010年1月高等教育自学考试 非线性电子电路试题 课程代码：02342一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1.若某电路的噪声系数为0dB，则以下说法中正确的是()A.该电路本身不会产生噪声B.该电路的输出信噪比为0C.该电路的输入信噪比为0D.该电路已经出现故障，无法正常工作2.基本型电容反馈式振荡器通常称为()A.西勒振荡器B.考毕兹振荡器C.密勒振荡器D.皮尔斯振荡器3.石英晶体谐振器若工作在 ω_q 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com