

07年一级注册建筑师考试辅导:建筑电气(2) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/90/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c57_90696.htm

2. 提高功率因数的意义 * 可以充分利用电源的容量 $S=P/\cos\phi$ * 降低电路上的电能损失 $I=P/(U\cos\phi)$; $P=I^2R$ * 减少线路上的电压损失 $U=IR$
低压用户 $\cos\phi > 0.85$ 高压用户 $\cos\phi > 0.9$ 五、三相交流电路由三个频率相同，幅值相等，相位互差 120° 的三个正弦电动势按一定的方式连接起来而成的电源，以及接上负载后形成的三相电路的统称。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com